苏州大学电子信息学院 设计性实验报告

数字钟设计

实验者姓名: 龚烨

合作者姓名:

专业:通信工程

班级: 2

学号: 2128410206

指导老师: 朱哲辰

实验日期: 2023.5.22

目录

_	设计任务	*
\equiv	方案选择与设计	*
三	软、硬件原理与实现	*
四	测试要求与设备	*
五.	结果记录与讨论	*
六	存在问题与改进对策	*
参	考文献	*

一、设计任务

1.实验内容

- (1) 在 PROTEUS 环境中,设计单片机外接数码管、按键的接口电路
- (2)编写控制程序,实现数码管上显示时-分-秒,通过按键可以设置时钟 初始值;
- (3) 调试程序,直到运行结果正确。
- 2.实验目标
- (1) 了解数码管动态显示原理
- (2) 熟悉按键的识别方法

二、方案选择与设计

实验流程 1: 电路设计

- (1) 在 PROTEUS 环境中,参照课本连接如下显示电路。
- (2) 调整晶振频率为 6 MHz。
- (3) 在 P3 处连接四个按钮开关,开关另一端接地。

实验流程 2: 8 位数码管显示控制

- (1) 编写汇编程序,使得8位数码管如上图所示显示01234569。
- (2) 改写汇编程序,使得 8 位数码管类似时钟形式显示 00-00-00。(分别代表"分钟"-"秒钟"-"毫秒钟")

实验流程 3: 利用定时器设计时钟计时单元

(1) 工作寄存器 R0、R1、R2 清零。通过定时器计时 10ms,每过 10ms,工作寄存器加一,直至 99D。当 R0 中数值为 99D 时,经过 10ms 后,R0 清零,同时 R1 中数值加一。若 R1 中数值计满 59D 时,再加一,R1 清零,R2 中数值加一。

在程序中选择定时器 0,工作模式 1 (16 位加法计数器),单片机晶振频率位 6MHz,则机器周期为 2 μ s,由要求 10ms 定时中断,则可以通过计算得出定时器初始值。

工作寄存器 RO、R1、R2 清零。通过定时器计时 10ms,每过 10ms,工作寄存器加一, 直至 99D。当 RO 中数值为 99D 时,经过 10ms 后,RO 清零,同时 R1 中数值加一。若 R1 中数值计满 59D 时,再加一,R1 清零,R2 中数值加一。

$$(2^{16} - X) \times 2\mu s = 10ms$$

 $X = 60536 = EC78H$

实验流程 4: 结合数码管显示与计时单元

- (1) 在实验流程 2 与 3 的基础上使得 8 位数码管 "分钟" "秒钟" "毫秒钟" 分别显示 "R2" "R1" "R0" 中的数值 (十进制)。
- (2) 同时启动计时程序与手机秒表,当手机秒表计满 3 分钟时,记录所设计时钟显示结果。
- (3) 比较两者差异,分析差异原因,思考解决计时误差的方法。

实验流程 5: 通过外部开关控制时钟

(1) 通过开关一实现显示时间清零。

- (2) 通过开关二控制时钟计时开启。
- (3) 通过开关三实现分钟显示加一。
- (4) 通过开关四实现分钟显示减一。

三、软、硬件原理与实现

采用如图所示的电路

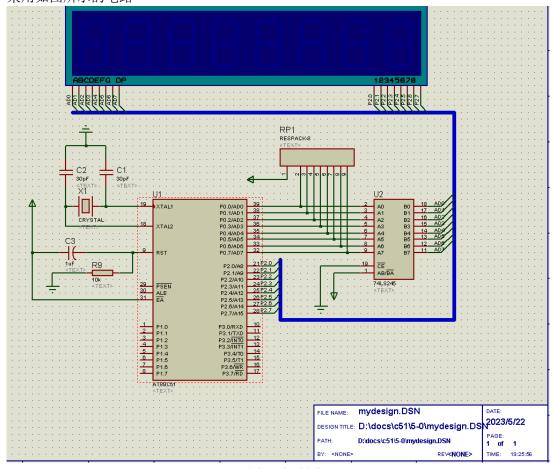


图1 电路图

四、测试要求与设备

要求: 1.在 Keil μ vision 中完成程序的编写编译;

- 2.在 Proteus 中完成整体电路的连接布线和仿真;
- 3.观察跑马灯的点亮时间和移动方式。

硬件设备: 计算机一台

软件设备: windows 操作系统、Proteus 8 Professional、uVision 软件以及 51 系统开发环境。

五、结果记录与讨论

实验流程 2: 8 位数码管显示控制

(1) 编写汇编程序,使得8位数码管如上图所示显示01234569。

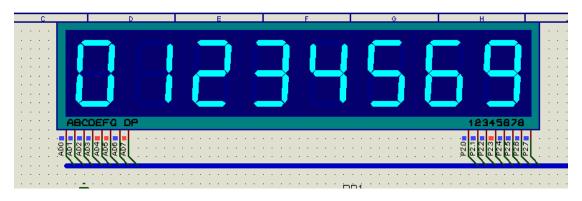


图 2 8位数码管显示 01234569

使用的代码如下

ORG 0000H AJMP START ORG 0030H

START: MOV SP, #40H S1: MOV P2, #01H

MOV PO, #0C0H LCALL DELAY

MOV P2, #02H MOV P0, #0F9H LCALL DELAY

MOV P2, #04H MOV P0, #0A4H

LCALL DELAY MOV P2, #08H

MOV P0, #0B0H

LCALL DELAY MOV P2, #10H

MOV P0, #099H

LCALL DELAY

MOV P2, #20H

MOV P0, #092H

LCALL DELAY MOV P2, #40H

MOV P2, #40H MOV P0, #82H

LCALL DELAY

MOV P2, #80H

MOV PO, #90H LCALL DELAY

SJMP S1

DELAY: MOV R7, #20

DA1: MOV R6, #100

DA2: DJNZ R6, DA2 DJNZ R7, DA1

> RET END

(2) 改写汇编程序,使得8位数码管类似时钟形式显示00-00-00。

(分别代表"分钟"-"秒钟"-"毫秒钟")



图 3 8 位数码管类似时钟形式显示 00-00-00

使用的代码如下:

ORG 0000H AJMP START ORG 0030H

START: MOV SP, #40H S1: MOV P2. #01H

MOV P2, #01H MOV P0, #0C0H

LCALL DELAY MOV P2, #02H MOV P0, #0C0H

LCALL DELAY MOV P2, #04H

MOV PO, #0BFH LCALL DELAY

MOV P2, #08H

MOV P0, #0C0H

LCALL DELAY MOV P2, #10H

MOV P0, #0C0H

LCALL DELAY

MOV P2, #20H

MOV PO, #0BFH

LCALL DELAY

MOV P2, #40H

MOV P0, #0C0H

LCALL DELAY

MOV P2, #80H

MOV P0, #0C0H

LCALL DELAY

SJMP S1

DELAY: MOV R7, #10H DA1: MOV R6, #100 DA2: DJNZ R6. DA2

DJNZ R6, DA2 DJNZ R7, DA1

RET END 实验流程 3: 利用定时器设计时钟计时单元

(1) 工作寄存器 RO、R1、R2 清零。通过定时器计时 10ms,每过 10ms,工作寄存器加一, 直至 99D。当 RO 中数值为 99D 时,经过 10ms 后, RO 清零,同时 R1 中数值加一。若 R1 中数值计满 59D 时,再加一,R1 清零,R2 中数值加一。

> ORG 0000H AJMP INT TO

ORG 0100H

MOV SP, #40H MAIN:

MOV TMOD, #01H

MOV TH0, #0ECH

MOV TL0, #078H

MOV R0, #00H

MOV R1, #00H

MOV R2, #00H

SETB ET0 SETB EA

SETB TR0

LOOP: SJMP LOOP

INT_T0: PUSH ACC

PUSH PSW

MOV THØ, #0ECH

MOV TL0, #078H

INC R0

CJNE R0, #064H, EXIT_T0

MOV R0, #00H

INC R1

CJNE R1, #03CH, EXIT_T0

MOV R1, #00H

INC R2

CJNE R2, #03CH, EXIT_T0

MOV R2, #00H

EXIT T0:POP PSW

POP ACC

RETI

END

实验流程 4: 结合数码管显示与计时单元

- (1) 在实验流程 2 与 3 的基础上使得 8 位数码管"分钟"-"秒钟"-"毫秒钟"分别显示 "R2"-"R1"-"R0"中的数值(十进制)。
- (2) 同时启动计时程序与手机秒表,当手机秒表计满3分钟时,记录所设计时钟显示结果。
- (3) 比较两者差异,分析差异原因,思考解决计时误差的方法。



图 4 8位数码管计数 1



图 5 8位数码管计数 2

ORG 0000H LJMP START ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0300H

START: LCALL TM0

MOV R0, #00H MOV R1, #00H MOV R2, #00H

LOOP: LCALL HERE

SJMP LOOP

TM0: MOV TMOD, #00H

MOV TH0, #18H MOV TL0, #63H

SETB TR0 SETB EA SETB ET0 RET

INT_T0: MOV TL0, #18H

MOV TH0, #63H

INC R0

CJNE R0, #99, LP

MOV R0, #00H

INC R1

CJNE R1, #59, LP

MOV R1, #00H

INC R2

CJNE R2, #59, LP

MOV R2, #0

LP: RETI

HERE: MOV DPTR, #TAB

MOV A, R0 MOV B, #10 DIV AB
MOVC A, @A + DPTR
MOV P2, #40H
MOV P0, A
LCALL DELAY

MOV A, B MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #80H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, R1 MOV B, #10 DIV AB MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #08H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, B MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #10H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, R2 MOV B, #10 DIV AB MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #01H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, B MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #02H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV P2, #04H MOV P0, #0BFH LCALL DELAY

MOV P2, #20H MOV P0, #0BFH LCALL DELAY

DELAY: MOV R7, #20

DA1: DJNZ R7, DA1

RET

TAB: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H,

80H, 90H, 0FFH

END

当手机秒表计满 3 分钟时,时钟显示结果为 02-25-19。

原因可能为程序模拟单片机运行,时间开销较大,因此计时更慢。

实验流程 5: 通过外部开关控制时钟

- (1) 通过开关一实现显示时间清零。
- (2) 通过开关二控制时钟计时开启。
- (3) 通过开关三实现分钟显示加一。
- (4) 通过开关四实现分钟显示减一。

ORG 0000H LJMP START

ORG 000BH

LJMP INT T0

ORG 0300H

START: LCALL TM0

MOV R0, #00H

MOV R1, #00H

MOV R2, #00H

LOOP: LCALL HERE

JNB P3.0, KEY0

JNB P3.1, KEY1

JNB P3.2, KEY2

JNB P3.3, KEY3

SJMP LOOP

KEY0: LCALL DELAY1

JNB P3.0, \$

MOV R0, #0

MOV R1, #0

MOV R2, #0

LJMP LOOP

KEY1: LCALL DELAY1

JNB P3.1, \$

CPL TR0

LJMP LOOP

KEY2: LCALL DELAY1

JNB P3.2, \$

INC R2

LJMP LOOP

KEY3: LCALL DELAY1
JNB P3.3, \$
DEC R2

LJMP LOOP

TM0: MOV TMOD, #00H

MOV TH0, #18H MOV TL0, #63H

SETB TRØ SETB EA SETB ETØ

RET

INT_T0: MOV TL0, #18H MOV TH0, #63H

INC R0

CJNE R0, #99, LP

MOV R0, #00H

INC R1

CJNE R1, #59, LP

MOV R1, #00H

INC R2

CJNE R2, #59, LP

MOV R2, #0

LP: RETI

HERE: MOV DPTR, #TAB

MOV A, RÓ MOV B, #10 DIV AB

MOVC A, @A + DPTR

MOV P2, #40H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, B

MOVC A, @A + DPTR

MOV P2, #80H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, R1 MOV B, #10 DIV AB

MOVC A, @A + DPTR

MOV P2, #08H MOV P0, A LCALL DELAY MOV A, B MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #10H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, R2 MOV B, #10 DIV AB MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #01H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV A, B MOVC A, @A + DPTR MOV P2, #02H MOV P0, A LCALL DELAY

MOV P2, #04H MOV P0, #0BFH LCALL DELAY

MOV P2, #20H MOV P0, #0BFH LCALL DELAY

DELAY: MOV R7, #20 DA1: DJNZ R7, DA1

RET

DELAY1: MOV R7, #10 DA2: MOV R6, #249 DA3: DJNZ R6, DA3

DJNZ R7, DA2

RET

TAB: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H,

80H, 90H, 0FFH

END

电路图如图所示

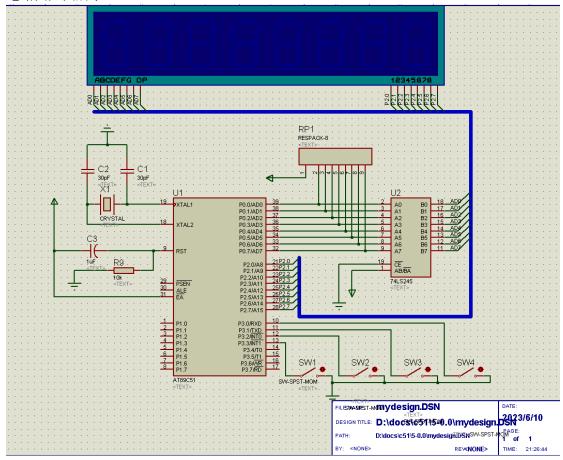


图 6 开关电路图

按下开关一后,8数码管显示的时间清0。

按下开关二后,原本正在计时的 8 位数码管停止计时,数值停留在按下开关瞬间的时间。再次按下开关二,8 位数码管又开始计时。

按下开关三后,8位数码管显示的时间分钟加一。

按下开关四后,8位数码管显示的时间分钟减一。

参考文献

陈蕾,邓晶,仲兴荣.单片机原理与接口技术 [M],机械工业出版社,2012 侯玉宝等.基于 Proteus 的 51 系列单片机设计与仿真 [M],电子工业出版社 2009.