苏州大学电子信息学院 设计性实验报告

外部中断 LED

实验者姓名: 龚烨

合作者姓名:

专业:通信工程

班级: 2

学号: 2128410206

指导老师: 朱哲辰

实验日期: 2023.4.24

目录

| _ | 设计任务 | * |
|----------|-----------|---|
| \equiv | 方案选择与设计 | * |
| 三 | 软、硬件原理与实现 | * |
| 四 | 测试要求与设备 | * |
| 五. | 结果记录与讨论 | * |
| 六 | 存在问题与改进对策 | * |
| 参 | 考文献 | * |

一、设计任务

1.实验内容

- (1) 在 PROTEUS 环境中,设计单片机外接 LED 电路;
- (2)编写控制程序:实现不同定时模式工作方式下的 LED 显示控制。
- (3) 调试、运行程序,直到结果正确。


2.实验目标

- (1) 掌握外部中断、定时器中断的工作原理;
- (2) 掌握数码显示的原理:
- (3) 掌握定时器的程序设计方法。

二、方案选择与设计

按照书本上的电路图,编写程序进行仿真,复现结果。

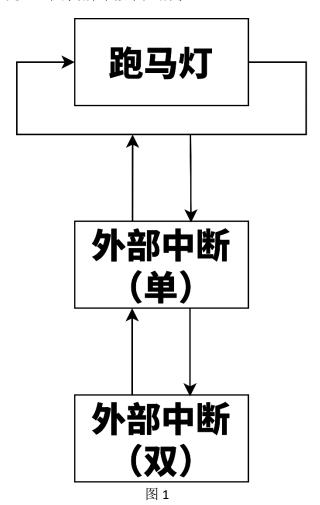采用 51 单片机实现最小系统。主体程序采用实验二中的跑马灯程序,根据不同需求加入对应的外部中断服务和处理。程序流程图如图一所示。



三、软、硬件原理与实现

外部中断由 51 单片机的外部中断源*INTO* (P3.2) 和*INT1* (P3.3) 输入中断请求信号。分为两种触发方式:电平触发(低电平有效)和边沿触发(下降沿有效)。可以通过定时器/计数器控制寄存器 TCON 控制中断的触发方式。在外部中断源输入对应形式的中断请求信号时,CPU 停止当前的程序进程,转向对应的中断服务程序,在结束中断处理之后,返回停止的程序处,继续之前的程序进程。

在实际情况中,往往有多个中断源同时发出请求,51 单片机对此定义了中断优先级的概念来应对这种情况。在此情况下,CPU 优先处理高优先级的中断请求,结束之后再处理低优先级的中断请求。可以通过中断优先级控制寄存器 IP 给各个中断源设置优先级。默认情况下外部中断 0 的优先级高于外部中断 1。

实验采用的电路如图 2 所示,为在实验二的电路基础上添加两个开关而成。

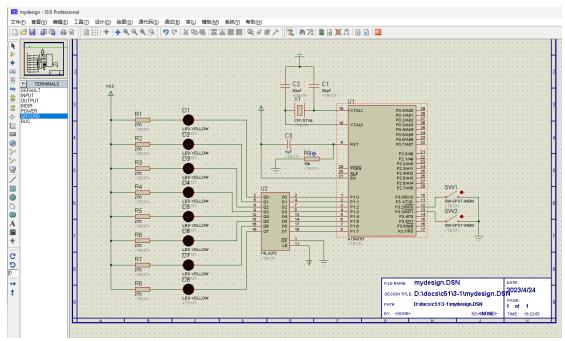


图 2 电路图

四、测试要求与设备

考核方式采用上机操作并完成实验报告。 实验报告要求写出实验名称、实验目的、内容、流程图、源代码,以及实验结果分析。

五、结果记录与讨论

成功实现 LED 灯的四种点亮方式。

实验流程 1 电路设计

- (1) 在 PROTEUS 环境中,设计单片机外接 8 个 LED 。
- (2) 在 P3.2 与 P3.3 引脚处分别连接一个按钮开关,开关另一端接地。

如图 2 所示。

实验流程 2 单外部中断 LED 点亮

- (1) 使用不同触发方式通过开关 1 控制全部 LED 的点亮与熄灭
- (2) 主程序使用跑马灯方式点亮 LED (依次交替点亮), 当按下开关 1 时全部 LED 闪烁 五次 亮灭交替 间隔 >0.5s, 随后恢复跑马灯模式。

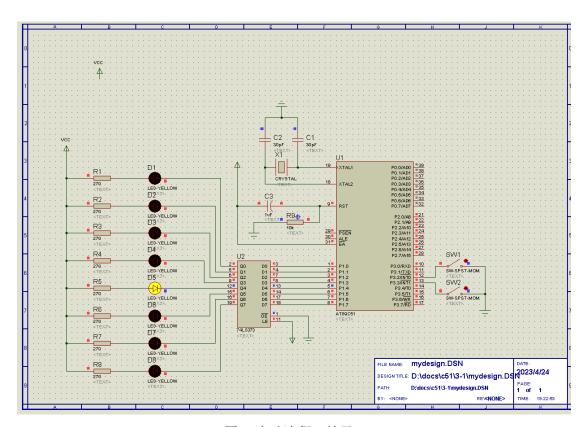


图 3 实验流程 2 结果 1

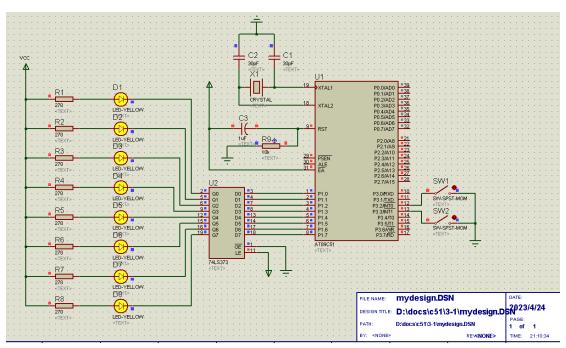


图 4 实验流程 2 结果 2

使用的程序如下

```
ORG 0000H
1
2
               AJMP MAIN
3
               ORG 0003H
4
               AJMP INT EX0
5
               ORG 0100H
6 MAIN:
               MOV SP, #40H
7
               MOV A, #0FEH
8
               SETB IT1
9
               SETB EX0
10
               SETB EA
               MOV P1, A
11 LOOP1:
12
               RL
                    A
13
               ACALL DELAY
14
               LJMP LOOP1
15 DELAY:
               MOV R6, #00H
16 DELAY_1:
               MOV R7, #00H
17 DELAY_2:
               DJNZ R7,
  DELAY_2
18
               DJNZ R6,
  DELAY_1
               RET
19
20
               ORG 0200H
21 INT_EX0:
               PUSH ACC
               MOV R4, #10
22
23
               MOV A, #0FFH
               ACALL LOOP2
24
25
               POP ACC
26
               MOV P1, A
27
               RET
28 LOOP2:
               MOV P1, A
29
               ACALL DELAY1S
30
               CPL A
               DJNZ R4, LOOP2
31
32
               RET
33 DELAY1S:
               MOV R7, #10
34 DL_1:
               MOV R6, #200
35 DL_2:
               MOV R5, #248
36
               DJNZ R5, $
               DJNZ R6, DL_2
37
38
               DJNZ R7, DL_1
39
               RET
40
               END
```

图 5 实验流程 2 代码

实验流程 3 双外部中断 LED 点亮

(1) 基于实验流程 3-(2),在开关 1 按下后,迅速按下开关 2 使得奇偶间隔 LED 交替闪烁 五次,间隔 >0.5s。 完成后继续开关 1 相应功能的剩余闪烁。最后恢复主程序的跑马灯 点亮方式。

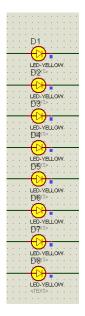


图 6 实验流程 3 结果 1

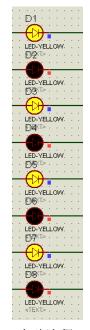


图7实验流程3结果2

```
1
              ORG 0000H
              AJMP MAIN
3
              ORG 0003H
              AJMP INT_EX0
4
5
              ORG 0013H
              AJMP INT_EX1
6
7
              ORG 0100H
8 MAIN:
              MOV SP, #40H
9
              MOV A, #0FEH
10
              SETB IT0
              SETB IT1
11
12
              SETB EA
13
              SETB EX0
              SETB EX1
14
15
              SETB PX1
16
              SETB PX0
17
              CLR PX0
18 LOOP1:
              MOV P1, A
19
              RL A
20
              ACALL DELAY
21
              AJMP LOOP1
              MOV R6, #00H
22 DELAY:
              MOV R7, #00H
23 DELAY_1:
              DJNZ R7, DELAY_2
24 DELAY_2:
              DJNZ R6, DELAY_1
25
26
               RET
27
              ORG 0200H
              PUSH ACC
28 INT_EX0:
               PUSH PSW
29
30
              MOV R4, #10
              MOV A, #0FFH
31
              MOV P1, A
32 LOOP2:
              ACALL DELAY1S
33
              CPL A
34
35
              DJNZ R4, LOOP2
36
              NOP
37
              POP PSW
38
              POP ACC
              RETI
              MOV R7, #10
40 DELAY1S:
              MOV R6, #200
41 DL_1:
              MOV R5, #248
42 DL_2:
43
              DJNZ R5, $
44
              DJNZ R6, DL_2
              DJNZ R7, DL_1
45
              RET
46
47 INT_EX1:
              PUSH ACC
48
               PUSH PSW
49
              MOV R3, #5
              MOV A, #0AAH
50
              MOV P1, A
51 LOOP3:
52
               ACALL DELAY1S
53
              CPL A
54
              DJNZ R3, LOOP3
55
               END
```

五、结果记录与讨论

在选用电平触发方式开启外部中断时,若中断源开关一直导通,会使 LED 灯一直处于被点亮和熄灭状态之间来回切换,而最终 LED 会锁定在开关断开瞬间的状态,不论是点亮或熄灭。这是因为电平触发方式在外部中断源为低电平时始终有效,会不断发出中断请求,使得 LED 不断反转状态,直到引脚重新呈现高电平为止。而当最后断开开关时,LED 灯才会锁定在最后一个中断请求变换的状态下。在使用边沿触发方式时则不会出现这个问题,这是因为在开关接通时,该引脚只会从高电平跳变到低电平一次,如果开关不松开,该引脚始终处于低电平,不会产生新的下降沿,进而不会影响 LED 灯的状态。

在按下 SW1 之后迅速按下 SW2, LED 首先从跑马灯转换为奇偶间隔闪烁,闪烁 5 次后转换为全体闪烁,全体闪烁 5 次后,回到跑马灯的主程序中,继续相继点亮。奇偶间隔闪烁和全体闪烁间隔均为 1s。

参考文献

陈蕾,邓晶,仲兴荣.单片机原理与接口技术 [M],机械工业出版社,2012 侯玉宝等.基于 Proteus 的 51 系列单片机设计与仿真 [M],电子工业出版社 2009.